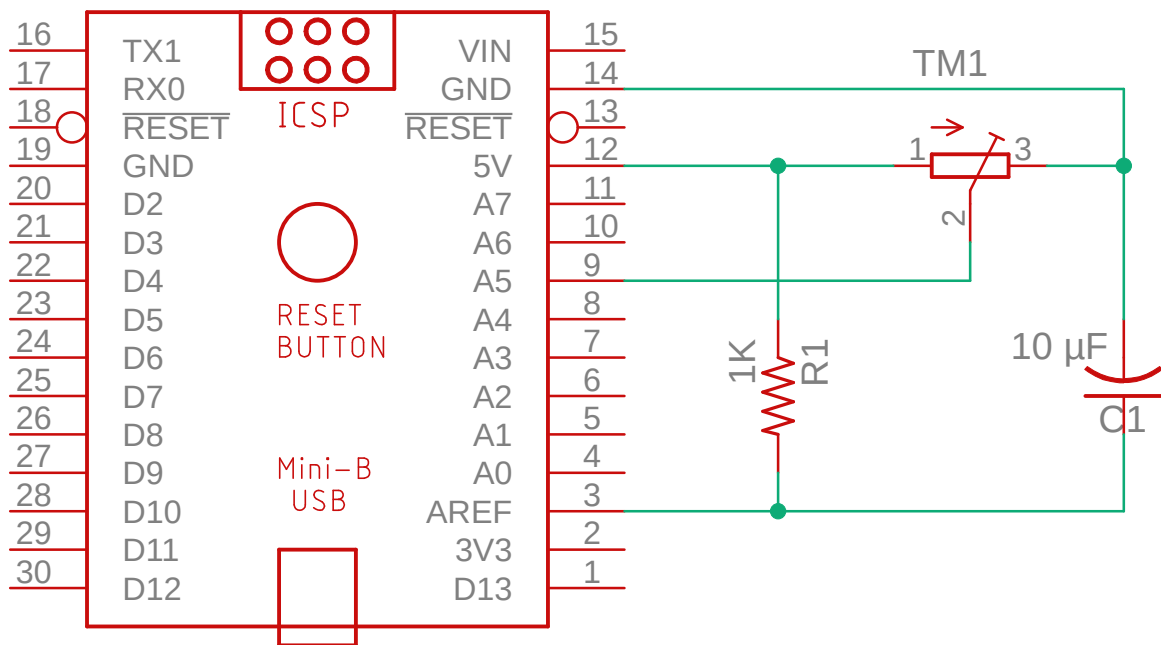


ES_6_POTENZIOMETRO_ADC



ARDUINO_NANO1

$$\omega = 1/(RC) = 1/(1000 \cdot 10 \cdot 10^{-6}) = 100 \text{ Hz}$$